



DOMANDE CONCORSO PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO DI ASSISTENTE DI LABORATORIO SCOLASTICO - CAT. C - AREA ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA - PROVA PRATICA - BUSTA 1

Traccia non estratta

- 1) **Il candidato descriva la preparazione laboratoriale per un'esperienza che illustri il funzionamento di un trasformatore monofase. Si evidenzino in particolare la procedura, gli strumenti, le misure necessarie, i componenti e i possibili loro collegamenti. Il candidato motivi le scelte operate.**

F.to la Commissione